





## PTR 2022-2024 - Progetto 2.3

Evoluzione, pianificazione, gestione ed esercizio delle reti elettriche





# Convertitore Grid-Forming con Avanzata Sovraccaricabilità

Relatori: Fabio Mandrile, Fausto Stella
Politecnico di Torino

03/12/2024



























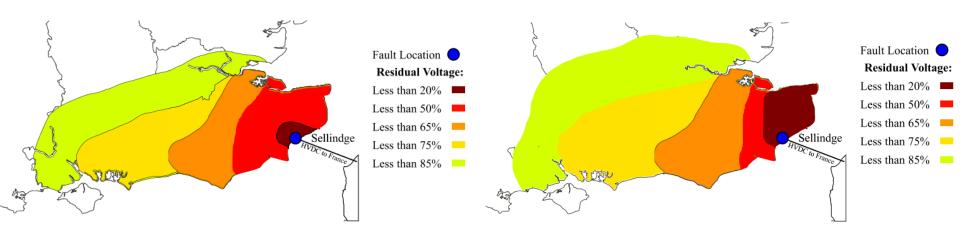
#### Introduzione



- Incremento generazione da fonti rinnovabili:
  - Riduzione generazione sincrona → Riduzione inerzia e supporto reattivo
  - Come erogare corrente di corto-circuito per innescare protezioni?



Guasto a Terra Trifase Bassa Penetrazione ER

Guasto a Terra Trifase Alta Penetrazione ER





## Servizi di Supporto alla Rete



- Fonti rinnovabili interfacciate con convertitori elettronici:
  - Non sono sovraccaricabili (bassa inerzia termica)
    - Non è possibile sovraccaricare i convertitori a semiconduttore (corrente nominale = corrente di sovraccarico)
  - Non supportano la rete in caso di guasto (algoritmo di controllo)
    - Tipicamente operati in logica MPPT (massima generazione)
    - Non contribuiscono alla corrente di corto-circuito e quindi a innescare le protezioni di sovracorrente nelle linee





## **Soluzione Proposta**



- Implementazione controllo VSM (Virtual Synchronous Machine)
  - Emula comportamento di un generatore sincrono tradizionale
  - Supporta la rete in caso di guasto
- Implementazione stima di temperatura real-time dei semiconduttori
  - Permette sovraccarico transitorio (centinaia ms)
  - Permette di mantenere convertitore all'interno della SOA durante il sovraccarico







# Stima Temperatura Real Time Semiconduttori SiC





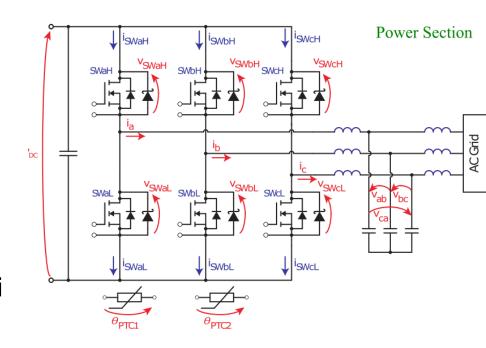
## Layout di Potenza



- Classico convertitore per applicazioni da rete (SiC):
  - Misure standard per ogni convertitore da rete (VDC, correnti di fase, tensioni concatenate, temperatura dissipatore)
  - Aggiunta misura di tensione di conduzione semiconduttori









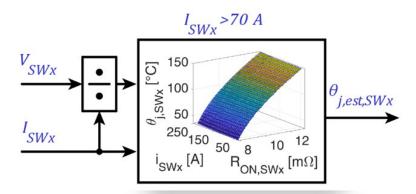
## **Stimatore di Temperatura**



- Il convertitore proposto stima in real-time la temperature di giunzione dei semiconduttori:
  - Vengono misurate correnti e tensioni di conduzione dei componenti
  - Tramite una look up-table che è unica per ciascun componente viene stimata la temperatura di giunzione









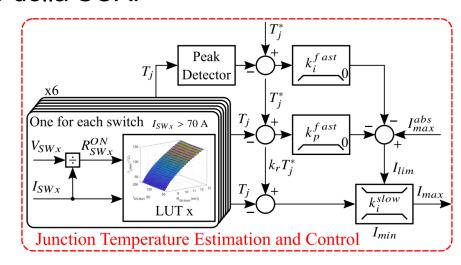
#### **Limitazione Termica**



- La massima corrente erogata dal convertitore viene limitata per mantenere il convertitore all'interno della SOA:
  - Il massimo limite di corrente cambia nel tempo a seconda del punto di lavoro del convertitore
  - Limitatore termico mantiene le correnti erogate sinusoidali







# Macchina Sincrona Virtuale (VSM)







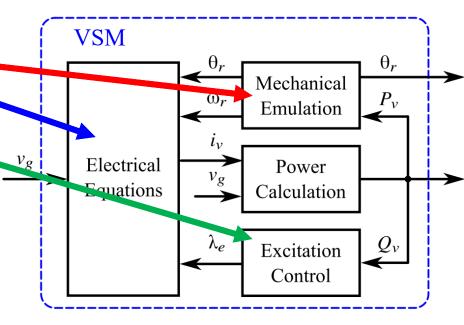
### **VSM**



- Algoritmo di controllo che emula generatore sincrono
  - Servizi ausiliari erogati:
    - Inerzia virtuale
    - Compensazione armonica
    - Supporto reattivo






# Schema di Controllo Aggregato



 Schema controllo VSM con limitatore attivo massima temperatura operativa di giunzione:

VSM genera riferimenti potenza "desiderati"

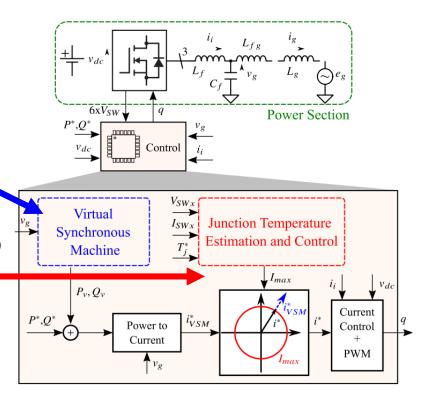 Stima temperatura limita all'interno delle possibilità fisiche del convertitore









# **Validazione Sperimentale**







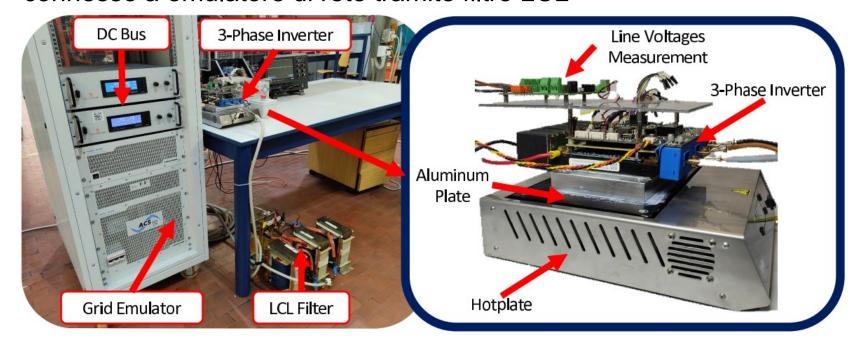
## **Banco Test Sperimentale**



 Inverter sperimentale con stima di temperatura e controllo VSM connesso a emulatore di rete tramite filtro LCL









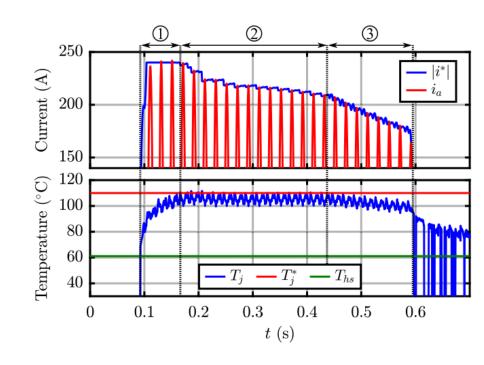
#### **Buco di Tensione**



- Test con buco di tensione:
  - Durata 500 ms
  - Calo tensione -16%
  - $-T_{jmax}=110^{\circ}C$
  - Corrente impulsive massima
     240 A

 La risposta del controllo può essere divisa in tre intervalli distinti







#### Iniezione di corrente



- 1. Iniezione massimo correnti impulsiva ammessa dal convertitore (240 A)
- 2. Limitazione attiva di corrente dopo raggiungimento limite termico (110 °C)

3. Corrente richiesta dal controllo VSM ritorna all'interno della SOA del

 $\perp i_{VSM}^*$  $_{\mid}i_{VSM}^{*}$ 350  $I_{max}$ 300 Current 250  $I_{max}$ 200 150 0.3 0.1 0.20.40.50.6 t (s)



convertitore





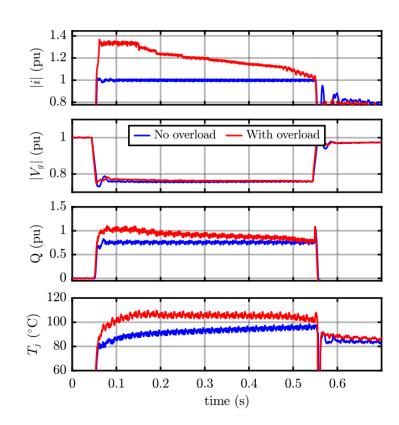
## Comparazione con e senza sovraccarico



- Stesso buco di tensione due condizioni operative:
  - Convertitore operato fino al 100% della potenza nominale
  - Convertitore con sovraccarico al 133% della potenza nominale









#### Conclusioni



- L'utilizzo del VSM insieme alla stima di temperatura dei semiconduttori permette di:
  - Sovraccaricare transitoriamente il convertitore
  - Supportare efficacemente la rete in caso di guasto
  - Evitare di sovradimensionare convertitore











### Grazie per l'attenzione!

